


Vysílač obsahuje oscilátor s integrovaným obvodem 555, který vytváří signál s frekvencí cca kolem 35 kHz (pokud frekvence neodpovídá, lze jí upravit změnou např. kondenzátoru C u pinu 2 555ky)

K výstupu oscilátoru je přes tranzistor připojena infra vysílací LED. Typ který použijeme je LL-503HIRT2E-1CC za tranzistorem PNP

Dále je k výstupu oscilátoru připojena svítivá ledka žluté barvy přes tranzistor NPN pro pouhou signalizaci impulzu. Různé vysílací LED se liší svou svítivostí (u infra diod se ve skutečnosti jedná o tzv. zářivost, optický výkon udávaný v mW/sr) a svým vyzařovacím úhlem včetně vlnové délky.

S vhodnou IR vysílací diodou je možné získat dosah i několik desítek m.

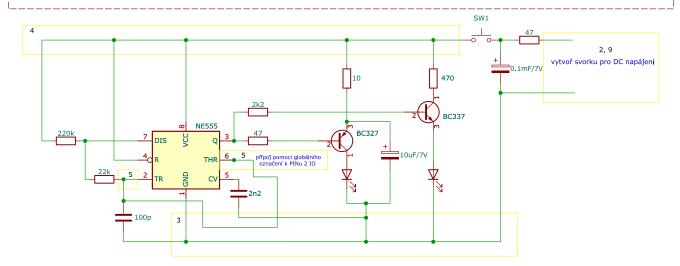SW1 ie mikrospínač TACT; SPST-NO; pol: 2; 0,05A/24VDC; THT; OFF-(ON) s označením výrobce: 1-1825910-4 Vysílač se může napájet z minjaturní 12-voltové baterie nebo z běžné baterie 9V. Zvol si sám varjantu pro možnou výrobu 3D tiskem.



- 0. Překresli schéma a dodrž základní pravidla z hodin Px.
- 1. Přidej hodnoty součástek (value) a dodej referenci (name) přehledně a správně je rozmísti k dané součástce včetně označení...aneb vždy stejně.
- 2. Pojmenuj a označ svorky, použij např. conn z knihovny
- 3. Použij jeden symbol napájení GNDD (či jiné) místo největšího spojení (uzlu) schématu.
- 4. Použij jeden symbol napájení VCC (či jiné) místo největšího spojení (uzlu) schématu.
- 5. Použij minimálně jedno globální označení, ideálně v místě kde se cesty kříží (nepoužívej pro napájení!)
- 6. Integrované obvody označuj IO, Tranzistory označuj T
- 8. Přečíslui součástky funkcí
- 9. Napájení proveď na levé straně schématu.
- 10. Nejsi si jistý nějakým spojením v tomto schématu, zeptej se.

MĚŘENÍ:

Změř vstupní napájecí napětí.

Změř napětí na PINech IO.

Změř frekvenci a zobraz na osciloskopu.

Změř odebíraný proud.

Příjmení, Jméno SPŠ na Proseku

Sheet: /IR vvsílač/ File: IR_vysílač.kicad_sch

Title: IR vvsílač


Size: A4

Rev: KiCad E.D.A. kicad (7.0.0) Id: 2/3 Přijímač má na vstupu obvod TSOP31238, což je citlivá infra přijímací dioda se zabudovaným demodulátorem, tvarovačem a TTL výstupem.

V klidu má na výstupu kladnou úrověň (log. 1) a při příjmu signálu z ovladače se objeví záporný impulz (log. 0). Tím se vybije kondenzátor 47u a uzavře první tranzistor (kondenzátor zajišťuje určité zpoždění, nutné kvůli odolnosti proti rušení). Překlopí se obvod 7490 a relé se přestaví. Příjem je signalizován bliknutím LED.

Kondenzátor a odpor označené ve schématu hvězdičkou zaručují, že po připojení napájení bude relé sepnuté. Pokud potřebujete, aby bylo po zapnutí napájení relé vypnuté, připojte tyto dvě součástky místo k vývodům 2 a 3 k vývodům 6 a 7.

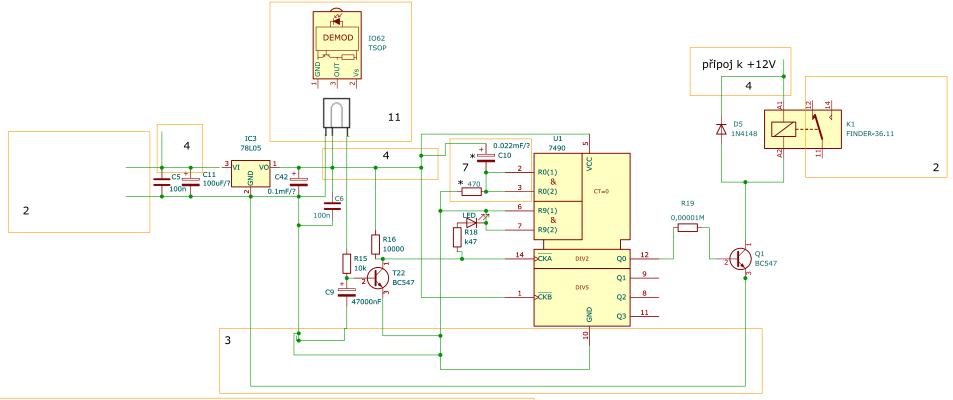Vývody 2 a 3 budou potom připojené k zápornému pólu. Přijímač se napájí ze síťového adaptéru 12V.



- 0. Překresli schéma ideálněji a oprav chyby (převody hodnot, uzly, množství křížení, nespojení), které se v něm nacházejí
- 1. Přidej hodnoty součástek (value) a dodej referenci (name) přehledně správně je rozmísti k dané součástce včetně označení....aneb vždy stejně.
- 2. Pojmenuj a označ svorky, použij např. conn z knihovny
- 3. Použij jiný symbol napájení GNDD (či jiné) než v IR vysílači místo největšího spojení (uzlu) schématu.
- 4. Použii jiný symbol napájení VCC (či jiné) než v přijímači místo největšího spojení (uzlu) schématu.
- 5. Použij jedno globální označení, ideálně v místě kde se cesty kříží (nepoužívej pro napájení!)
- 6. Integrované obvody označuj IO a tranzistory T
- 7. Vyřeš zapojení, aby po zapnutí bylo relé vypnuté
- 8. Očísluj součástky
- 9. Napájení proveď na levé straně schématu.
- 10. K relé přiřaď svorky pro možnost jejich využití na DPS (PCB)
- 11. Vyřeš připojení TSOP přijímače pro symbol KiCadu (použij datasheet)

Příjmení, Jméno
SPŠ na Proseku
Sheet: /IR přijímač/
File: IR_přijímač sch.kicad_sch

Title: IR přijímač
Size: A4 Date: Rev:
KiCad E.D.A. kicad (7.0.0) Id: 3/3